

Agenda Cuarta Sesión



Simon Says

Servos

Serial.read

Coche





Video


- Montaje sencillo:
 - Leds con su resistencia
 - Pulsadores








Pulsador típico (pull up | push down).

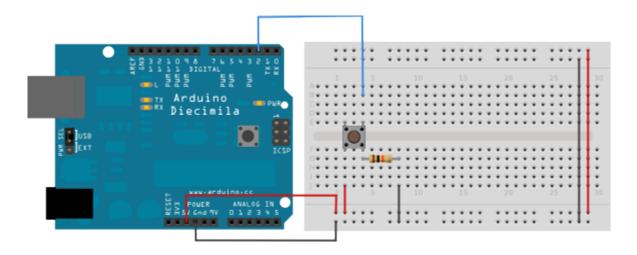





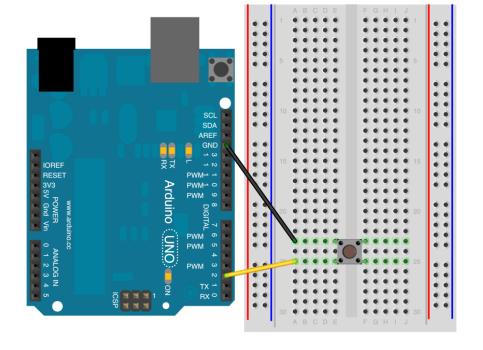 Arduino tiene resistencias internas, que se pueden usar. INPUT PULLUP.









- Probadlo!
- Código

digitalRead() / Serial.println()

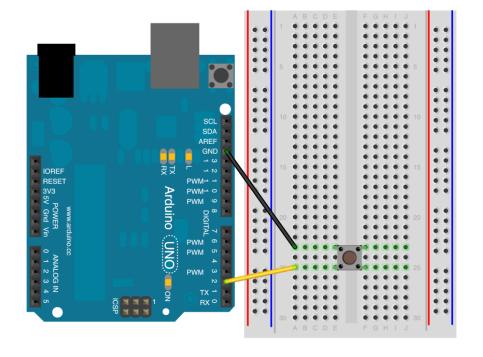



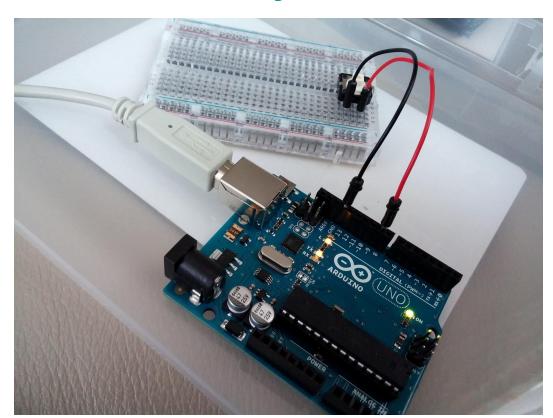








Reutilizar el ground del pulsador en el led.


Código



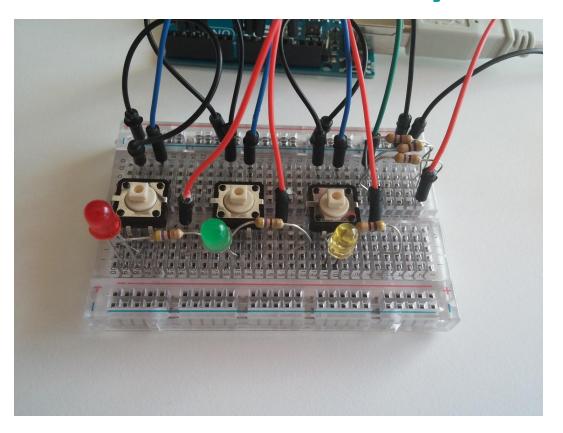





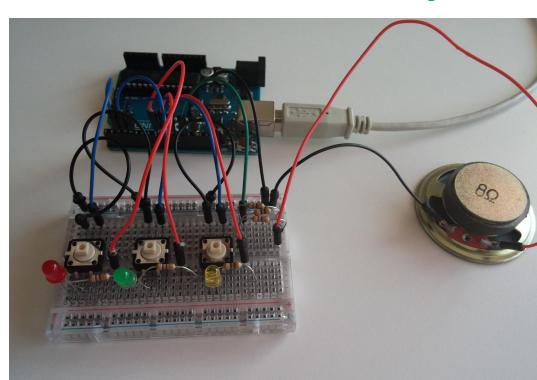





Servos



- Dos tipos básicos:
 - Motores DC (corriente continua)
 - Motores paso a paso








Servos



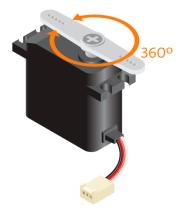- En Arduino:
 - Servos de 180 (+-10)
 - Servos continuos







Servo estándar



 Fácil de conectar, marrón/negro a tierra, rojo a 5V, amarillo a digital.

Valores posibles de 0 a 180.



Servo estándar



#include <Servo.h>

Servo myServo;

setup -> myServo.attach(PIN);

loop -> myServo.write(VALUE);






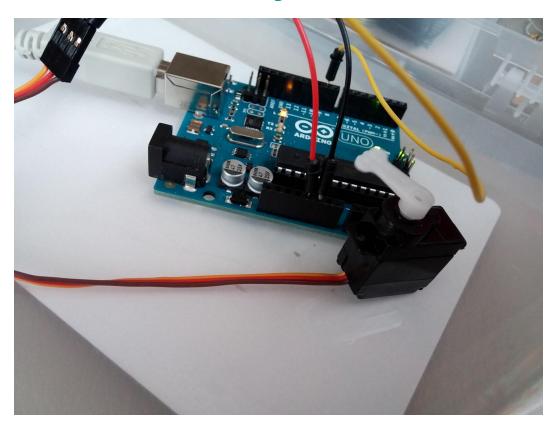- Mueve el servo de 0 a 180º y vuelta.
- Código









Servos continuos (motores)



- Servo continuo:
 - 180 máxima velocidad en una dirección
 - 0 máxima velocidad en dirección opuesta





Prueba las diferentes velocidades del motor





- Controla la velocidad del servo con un potenciómetro.
 - Utiliza map para transformar los valores leídos del potenciómetro en el rango del servo (0-180).
 - o <u>Código</u>



Utilizando 2 servos



- Arduino va a tener problemas en trabajar con 2 servos a la vez.
 - No puede dar suficiente corriente.


- Podemos hacer sólo un tipo de acción a la vez y desconectar el servo que no usemos.
 - myServo.detach();





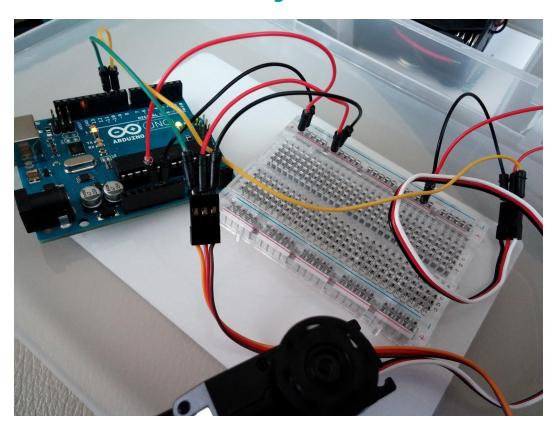- Utiliza los 2 servos conectando y desconectando.
 - 2 servos configurados (attach en setup)
 - detach 1 antes de usar 2 y viceversa.
 - <u>Código</u>









Utilizando 2 servos



- Podemos trabajar con más servos con una fuente externa, como las pilas.
 - Tierra común (ground de Arduino y ground de pilas)
 - Inputs de arduino
 - Voltaje de pilas





Utiliza los 2 servos directamente con pilas.



Matriz de leds



• Matrix de 8x8 = 64 leds, 64 inputs?


- Multiplexando
 - 1 led encendido si fila apagada y columna encendida.



Matriz de leds



• Un ejemplo:

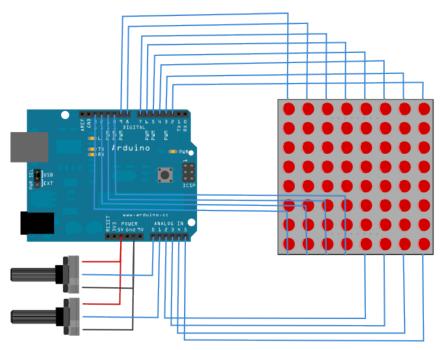





 Conectad los 16 pines y probad a encender leds individuales.



Serial read



 Si os acordáis habíamos escrito por el puerto serie.

Vamos a leer del mismo.





 Moved un servo (de 180°) dependiendo de un valor leído por el puerto serie.



Comunicación con Java



 Interacción con el exterior a través del puerto serie.

- Una posibilidad es <u>escritura desde Java</u> (multiplataforma).
 - Extensión de la JDK
 - Librería RXTX






 Pequeño programa que lee tweets ('aos2k14'): http://bit.ly/1oUgu8B

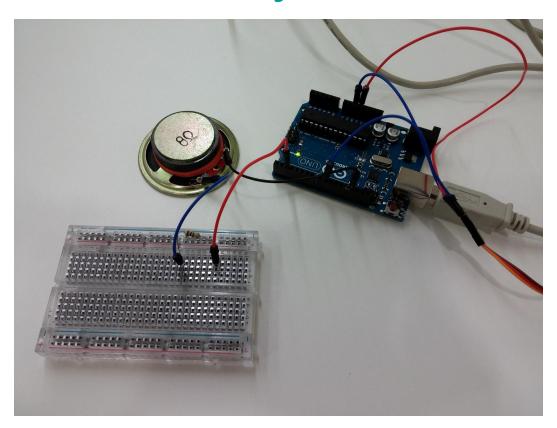
- Levantad una bandera con cada tweet nuevo...
- Código Arduino y código Java









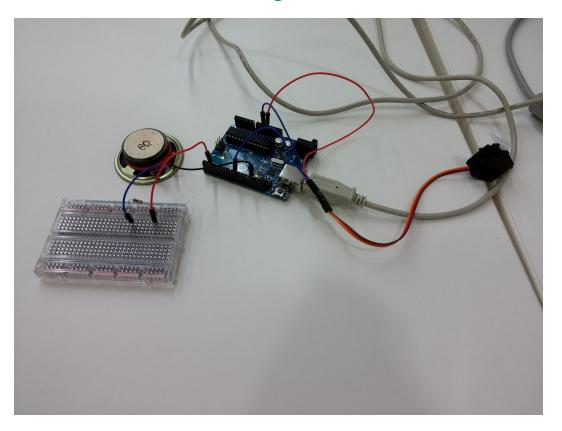





Construyendo nuestro coche



Puntos a tener en cuenta:

Transmisión trasera.

Rueda delantera de giro.





• Go!



(Opcional) Tickle Robot



Tickle Robot



(Opcional) Cazador de luz



Cazador de luz



Semana 5



Más sensores?

- Proyecto final?
 - Flappy Bird
 - Cookies

Competición?





